



Quiz

Señales y sistemas


2025-2

Actividad

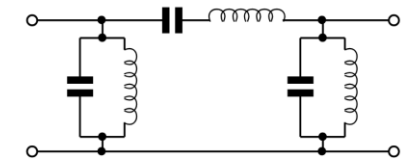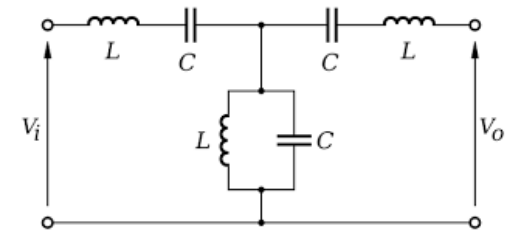1. Grupos de dos miembros.
2. Buscar una topología de filtro pasivo (*passive filter*) bajo las siguientes restricciones:
 - a) Al menos dos mallas.
 - b) Preferiblemente con inductores y capacitores.
 - c) Topologías:
 - Twin-T Notch Filter 
 - Band pass filter.
 - Second-Order Band pass filter/ Band Stop Filter/ Low Pass Filter.
 - Consultar con el docente la topología y trabajar con letras (sin valores numéricos).
3. Obtener la función de transferencia y los valores de corriente en el dominio de s .
4. Socializar sus resultados con al menos otro grupo.



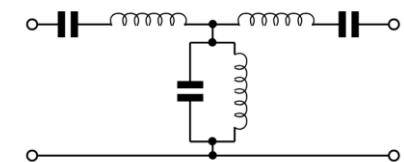An example of a π format bandpass LC filter



An example of a T format bandpass LC filter