

Señales y sistemas

Taller 6. Modelado de sistemas

21 de noviembre de 2025

1. Información general

Información general

- El informe debe ser presentado siguiendo los lineamientos establecidos al inicio del curso.
- Las entregas se deben realizar en el plazo indicado en la plataforma *google classroom*.
- Se permite trabajar en forma individual o en grupo de máximo dos personas.

2. Cuestionario

Justifique todas sus respuestas, recuerde que en el informe debe aparecer el procedimiento seguido.

- Obtenga la función de transferencia de los siguientes circuitos:

a. Circuito 1.

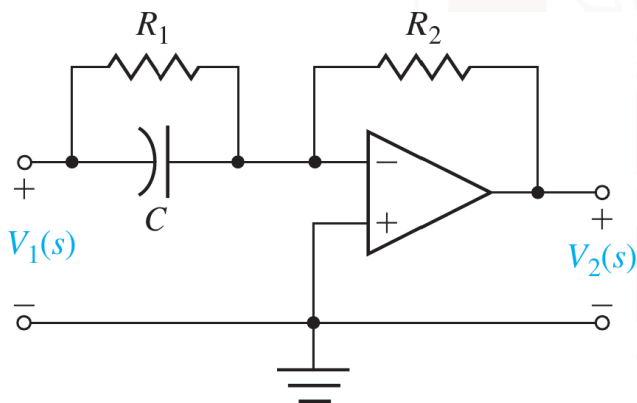


Figura 1: Differentiating circuit.

b. Circuito 2.

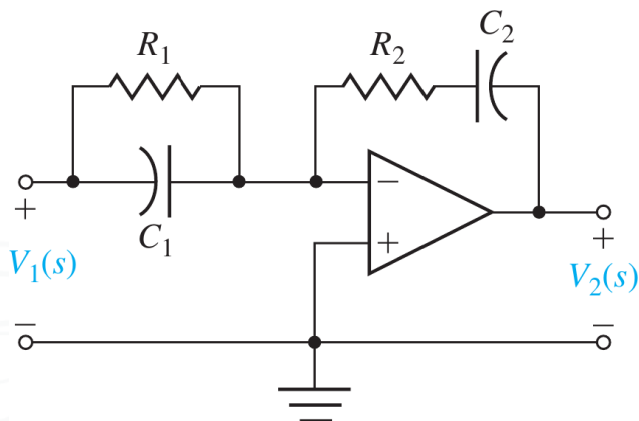


Figura 2: Integrating filter

c. Circuito 3.

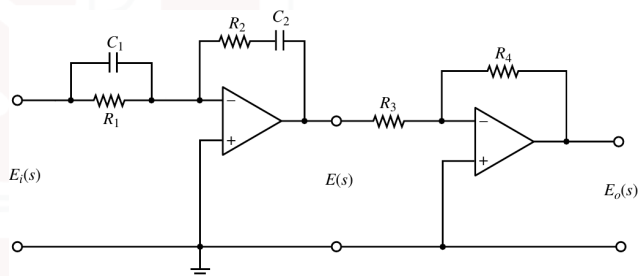


Figura 3: Electronic PID controller